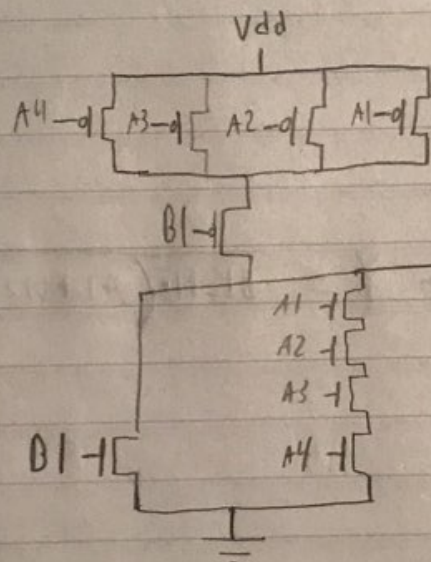


CSE 122

HW1: Part 2

D1: inputs: $A1, A2, A3, A4, B1$
outputs: Y
rails: PWR, GND



$$Y = B1 + (A4 \cdot A3 \cdot A2 \cdot A1)$$

D2: inputs : $A1, A2, B1-N$
outputs : Y
rails : GND, PWR

